

EE531 - TURMA S

Familiarização com instrumentos de medida

Laboratório de Eletrônica Básica I - Segundo Semestre de 2010

PROFESSOR: JOSÉ CÂNDIDO SILVEIRA SANTOS FILHO

RAQUEL MAYUMI KAWAMOTO RA: 086003
TIAGO CHEDRAOUI SILVA RA: 082941

10 de setembro de 2010

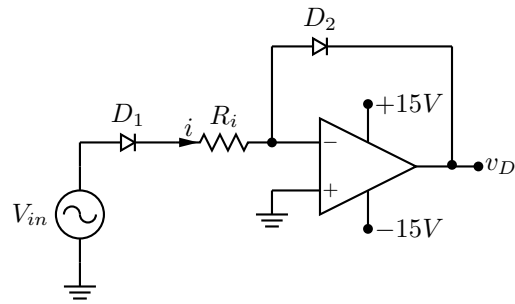


Figura 1: Circuito para caracterização V versus I do diodo

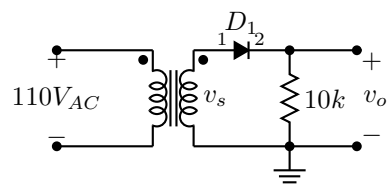


Figura 2: Circuito retificador de meia onda

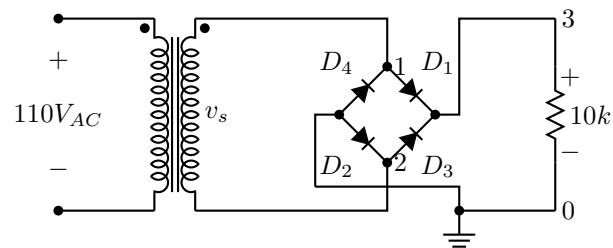


Figura 3: Circuito retificador de onda completa

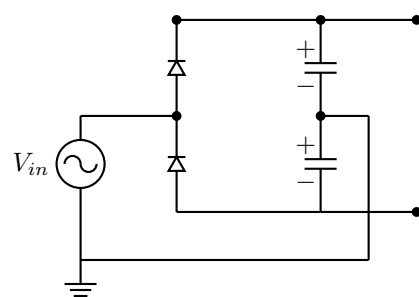


Figura 4: Duplicador de tensão