

EE531 - TURMA S

---

## Diodos

*Laboratório de Eletrônica Básica I - Segundo Semestre de 2010*

---

PROFESSOR: JOSÉ CÂNDIDO SILVEIRA SANTOS FILHO

DANIEL LINS MATTOS	RA: 059915
RAQUEL MAYUMI KAWAMOTO	RA: 086003
TIAGO CHEDRAOUI SILVA	RA: 082941

*10 de setembro de 2010*

## Parte Experimental

### 1 Amplificador Operacional

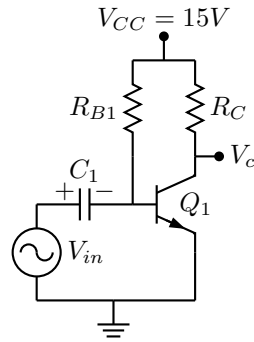


Figura 1.1: Circuito 1

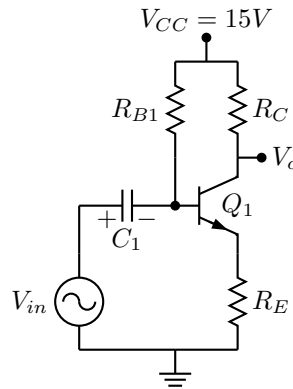


Figura 1.2: Circuito 2

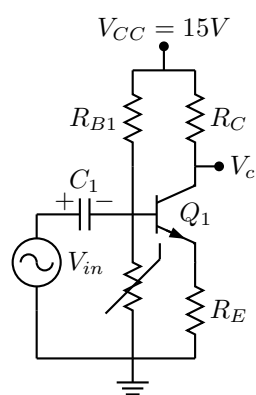


Figura 1.3: Circuito 3